
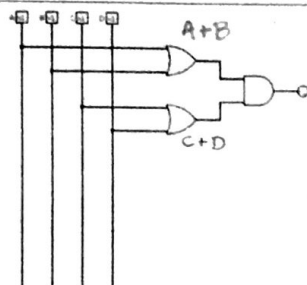


Nome do Aluno: Gabriela Alves Ricurxi Gueira Data: 18/09/21


Expressões Obtidas de Circuitos Lógicos

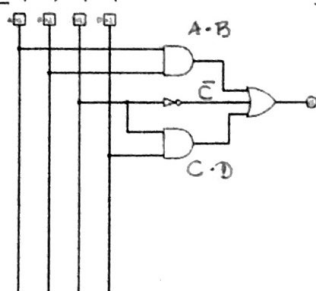


$$S = (A+B) \cdot (C+D)$$


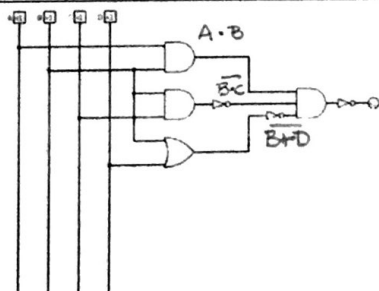
$$S = (A \cdot B) + \bar{C} + (C \cdot D)$$



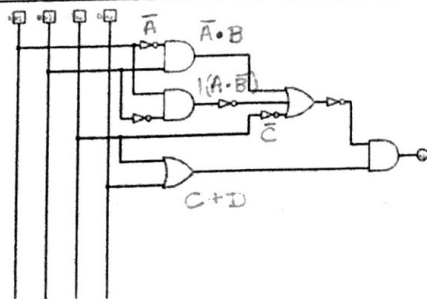
$$S = ((A \cdot B) \cdot (\bar{B} \cdot C) \cdot (B + D))$$




$$S = (((\bar{A} \cdot B) + (A \cdot \bar{B}) + \bar{C}) \cdot (C + D))$$

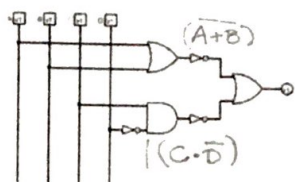
Nome do Aluno: Gabriela Alves Ricurxi Vieira Data: 18/9/21




$$S = (A+B) + 1(C \cdot D)$$

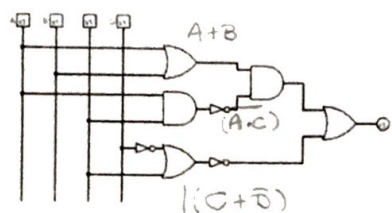

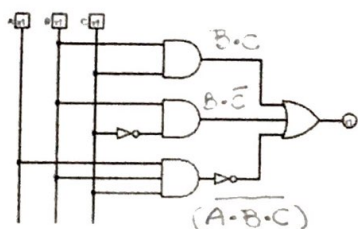
$$S = ((A+B) \cdot (A \cdot C)) + 1(C + D)$$


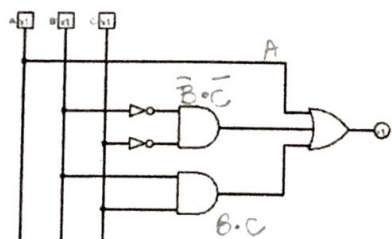
$$S = (B \cdot C) + (B \cdot C) + (A \cdot B \cdot C)$$



$$S = A + (B \cdot C) + (B \cdot C)$$

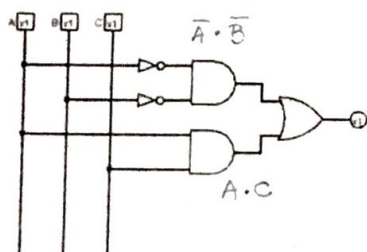


$$S = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$


Nome do Aluno: Gabriela Alves Ricossi Vieira Data: 18/9/21

Circuitos Lógicos Obtidos de Expressões

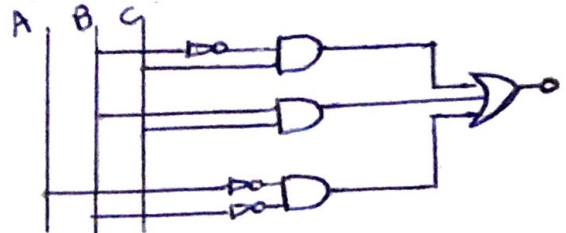
1- $(\overline{B.C}) + (B.C) + (\overline{A.B})$




2- $(B.C) + (B.C)$

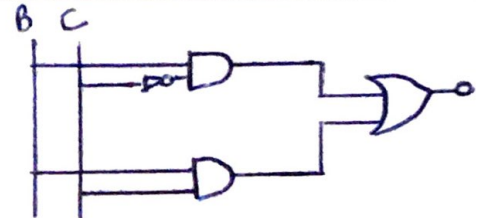


3- $A + \overline{B.C}$

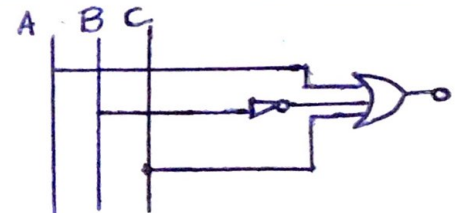

4- $(\overline{A.B}) + (A.C)$

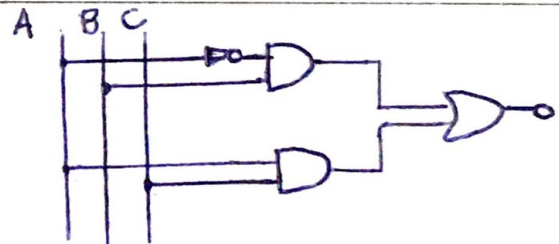

5- $(B.C) + (B.C) + \overline{(A.B.C)}$

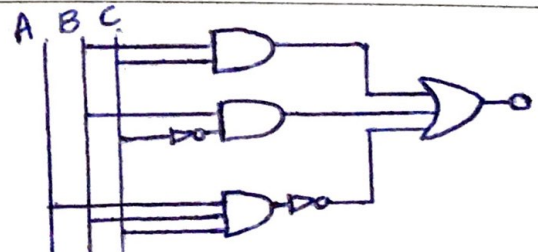

6- $(\overline{B.C}) + (\overline{A.B}) + (A.B.C)$

